

Proceso de Diseño con FF D

 


FIGURA 5-24

Diagrama de estados para el detector de sucesiones

Proceso de Diseño con FF D

Tabla 5-11

Tabla de estados para el detector de sucesiones

Estado actual		Entrada	Siguiete Estado		Salida
A	B		A	B	
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	1	1

Proceso de Diseño con FF D

$$Q(t+1)=D(t)$$

$$A(t + 1) = D_A(A, B, x) = \Sigma(3, 5, 7)$$

$$B(t + 1) = D_B(A, B, x) = \Sigma(1, 5, 7)$$

$$y(A, B, x) = \Sigma(6, 7)$$

$$D_A = Ax + Bx$$

$$D_B = Ax + B'x$$

$$y = AB$$

Proceso de Diseño con FF D

 


FIGURA 5-26
Diagrama lógico del detector de sucesiones

Diseño o Síntesis de Circuitos Secuenciales

- 1_ Entender bien el enunciado del problema. Si hay dudas de lo que se pide, preguntar antes de empezar a solucionarlo.
- 2_ Decidir si es tipo Mealy o tipo Moore (Normalmente se pide tipo Moore). (El enunciado generalmente lo indica, si no se dice nada elegir siempre tipo Moore).
- 3_ Identificar las entradas, las salidas, los estados y las variables de estados, nombrarlos y codificarlos.
- 4_ Hacer Diagrama de Estados.
- 5_ Elegir o Definir el tipo de Flip Flops a utilizar. Si no se dice nada elegir siempre Flip Flop tipo D.
- 6_ Encontrar ecuaciones para el combinacional de estados y para el combinacional de salidas.
- 7_ Seleccionar Tecnologías para implementar los combinacionales e Implementar el circuito final.

Diseño o Síntesis de Circuitos Secuenciales

- Ejemplo 01:
 - Diseñar e implementar un circuito secuencial de Mealy, que cumpla con las especificaciones descritas más abajo. Implementar con Flip-Flops tipo D, y compuertas de cualquier tipo, a su elección. La especificaciones de transiciones de estados y de valor de salida son las siguientes:
 - Al arrancar luego de un reset tipo asíncrono, desde un estado inicial, el circuito sensa (en cada flanco ascendente de reloj) la llegada de tres o más unos consecutivos a su entrada. Dicha entrada es una señal de un bit denominada «x».
 - Mientras van entrando los tres unos consecutivos en «x», la salida «y» se mantiene en 0 y la máquina va pasando al siguiente estado, hasta que entran al menos tres unos consecutivos.

Diseño o Síntesis de Circuitos Secuenciales

- Ejemplo 01: (Continuación)
 - Si mientras va esperando los tres unos consecutivos, la entrada «x» se pone a 0, cortando la secuencia de unos, entonces la salida «y» se pone a 1, y la máquina regresa al inicial, empezando todo de nuevo.
 - Si luego de entrar los tres unos consecutivos siguen entrando unos por la entrada «x» el comportamiento sigue igual respecto de la salida.
 - Si ya entraron al menos tres unos consecutivos, y entra por «x» un 0, la máquina de Mealy saca por su salida «y» un 1, y regresa al estado inicial empezando todo de nuevo.

Diseño o Síntesis de Circuitos Secuenciales

- Paso 01: (Entender bien el problema)
 - Si está en su primer estado (estado inicial luego del reset) y su entrada es 0, entonces su salida es 0, y permanece en dicho primer estado.
 - Sino, si está en su primer estado y su entrada es 1, entonces su salida es 0, y pasa al segundo estado, registrando de esta manera la llegada del primer uno.
 - Sino, si está en su segundo estado y su entrada es 0, entonces su salida es 1, y regresa al primer estado porque se cortó la secuencia.
 - Sino, si está en su segundo estado y su entrada es 1, entonces su salida es 0, y avanza hacia el tercer estado, registrando de esta manera la llegada del segundo 1 consecutivo.

Diseño o Síntesis de Circuitos Secuenciales

- Paso 01: Entender bien el problema (Continuación)
 - Sino, si está en su tercer estado y su entrada es 0, entonces su salida es 1 y regresa al primer estado, porque se cortó la secuencia.
 - Sino, si está en su tercer estado y su entrada es 1, entonces su salida es 0 y pasa a su cuarto estado, registrando de esta manera la llegada del tercer uno consecutivo.
 - Sino, si está en su cuarto estado estado y su entrada es 0, entonces su salida es 1 y regresa a su primer estado.
 - Sino, si está en su cuarto estado y su entrada es 1, entonces su salida es 0 y pasa a su cuarto estado.

Diseño o Síntesis de Circuitos Secuenciales

- Paso 02: Definir si es Mealy o Moore
- En realidad esto se indica en el enunciado del problema como en este caso. Si no se dice nada siempre se prefiere tipo Moore.
- Recordar que en el tipo Moore las salidas, en un tiempo dado, solo dependen del estado.
- En cambio en el tipo Mealy, las salidas en un tiempo dado, dependen del estado y las entradas en ese instante.
 - Antes la duda elegir tipo Moore, pero en este caso se pidió tipo Mealy, así que recordar que este ejemplo es un secuencial tipo Mealy.

Diseño o Síntesis de Circuitos Secuenciales

- Paso 03: Identificar las entradas, las salidas, los estados y las variables de estados, nombrarlos y codificarlos.
 - En este caso está claro que hay una entrada de un bit que es «x», una salida de un bit que es «y».
 - También está claro que hay cuatro estados, y por ende hay dos flips flops como mínimo. Cada salida Q de cada flip flop será una variable de estados.
 - Llamaremos A a la salida Q del primer flip-flop, y la salida Q del segundo flip flop será llamada B.

Diseño o Síntesis de Circuitos Secuenciales

- Paso 03: Identificar las entradas, las salidas, los estados y las variables de estados, nombrarlos y codificarlos. (Continuación)
- Los estados se codificarán según la siguiente tabla:
- Notar que la codificación de estados es totalmente arbitraria y aquí por ejemplo, al tercer estado se codifico con (11) y al cuarto con (10).

A	B	Estado	Código de Estado (AB)
0	0	Primero	00
0	1	Segundo	01
1	1	Tercero	11
1	0	Cuarto	10

Diseño o Síntesis de Circuitos Secuenciales

- Paso 04: Hacer Diagrama de estados

 


FIGURA 5-16

Diagrama de estados del circuito de la figura 5-15

Diseño o Síntesis de Circuitos Secuenciales

- Paso 05: Elegir el tipo de flip flop a utilizar.
- Siempre por defecto elegimos primero al flip flop tipo D.
- De todas maneras aunque nos pidieran otro tipo de flip flop siempre partimos de un tipo D, resolvemos para tipo D, y luego modificamos las ecuaciones como se indicará después.
- En resumen, elegir siempre primero tipo D, y resolver primero para tipo D. Si se piden otro tipo de flip flop, se pueden transformar después las ecuaciones.

Diseño o Síntesis de Circuitos Secuenciales

- Paso 06: Encontrar las ecuaciones del combinacional de estados y del combinacional de salida.

Tabla 5-3

Segunda forma de la tabla de estados

Estado actual	Siguiente estado		Salida	
	$x = 0$	$x = 1$	$x = 0$	$x = 1$
AB	AB	AB	y	y
00	00	01	0	0
01	00	11	1	0
10	00	10	1	0
11	00	10	1	0

Diseño o Síntesis de Circuitos Secuenciales

- Paso 06: Encontrar las ecuaciones del combinacional de estados y combinacional de salida.

Tabla 5-2

Tabla de estados para el circuito de la figura 5-15

Estado actual		Entrada	Siguiente estado		Salida
<i>A</i>	<i>B</i>		<i>A</i>	<i>B</i>	
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	0	0

Diseño o Síntesis de Circuitos Secuenciales

- Paso 06: Encontrar las ecuaciones del combinacional de estados y combinacional de salida.

$$D_A = Ax + Bx$$

$$D_B = A'x$$

$$y = (A + B)x'$$

$$D: Q(t + 1) = D_Q.$$

Diseño o Síntesis de Circuitos Secuenciales

- Paso 7:

 


FIGURA 5-15
Ejemplo de circuito secuencial

Diseño o Síntesis de Circuitos Secuenciales

- Obtención Directa de ecuaciones de Estados y salidas:

Tabla 5-2

Tabla de estados para el circuito de la figura 5-15

Estado actual		Entrada	Siguiente estado		Salida
<i>A</i>	<i>B</i>		<i>A</i>	<i>B</i>	
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	0	0

Diseño o Síntesis de Circuitos Secuenciales

- Obtención Directa de ecuaciones de Estados y salidas:
- Simplemente sumamos los minitérminos
- $DA = A'BX + AB'X + ABX$
- $DB = A'BX + A'B'X$
- $Y = A'BX' + AB'X' + ABX'$

Diseño o Síntesis de Circuitos Secuenciales

- Obtención Directa de ecuaciones de Estados y salidas:
- Si COMPARAMOS SE PUEDEN SACAR DIRECTAMENTE DEL DIAGRAMA DE ESTADOS.
- TENIENDO EN CUENTA LA CODIFICACION DE ESTADOS:


A	B	Estado	Código de Estado (AB)
0	0	Primero	00
0	1	Segundo	01
1	1	Tercero	11
1	0	Cuarto	10

Diseño o Síntesis de Circuitos Secuenciales OBTENCIÓN DIRECTA DE ECUACIONES

$$DA = A'BX + AB'X + ABX$$

$$DB = A'BX + A'B'X$$

$$Y = A'BX' + AB'X' + ABX'$$

 

A	B	Estado	Código
0	0	Primero	00
0	1	Segundo	01
1	1	Tercero	11
1	0	Cuarto	10

HDL para Secuenciales

Ejemplo HDL 5-5

```
//Diagrama de estados Mealy (figura 5-16)
module Mealy_mdl (x,y,CLK,RST);
    input x,CLK,RST;
    output y;
    reg y;
    reg [1:0] Prstate, Nxtstate;
    parameter S0 = 2'b00, S1 = 2'b01, S2 = 2'b10, S3 = 2'b11;
    always @ (posedge CLK or negedge RST)
        if (~RST) Prstate = S0; //Iniciar en estado S0
        else Prstate = Nxtstate; //Operaciones de reloj
    always @ (Prstate or x) //Determinar siguiente estado
        case (Prstate)
            S0: if (x) Nxtstate = S1;
                else Nxtstate = S0;
            S1: if (x) Nxtstate = S3;
                else Nxtstate = S0;
            S2: if (~x)Nxtstate = S0;
                else Nxtstate = S2;
            S3: if (x) Nxtstate = S2;
                else Nxtstate = S0;
        endcase
    always @ (Prstate or x) //Evaluar salida
        case (Prstate)
            S0: y = 0;
            S1: if (x) y = 1'b0; else y = 1'b1;
            S2: if (x) y = 1'b0; else y = 1'b1;
            S3: if (x) y = 1'b0; else y = 1'b1;
        endcase
endmodule
```

Proceso de Diseño con FF J-K

 


FIGURA 5-19

Diagrama de estados del circuito de la figura 5-18

Proceso de Diseño con FF JK

Tabla 5-12

Tablas de excitación de flip-flops

$Q(t)$	$Q(t + 1)$	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

a) JK

$Q(t)$	$Q(t + 1)$	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

b) T

Proceso de Diseño con FF JK

Tabla 5-13

Tabla de estados y entradas de flip-flops JK

Estado Actual		Entrada	Siguiete Estado		Entradas del flip-flop			
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>x</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>J_A</i>	<i>K_A</i>	<i>J_B</i>	<i>K_B</i>
0	0	0	0	0	0	X	0	X
0	0	1	0	1	0	X	1	X
0	1	0	1	0	1	X	X	1
0	1	1	0	1	0	X	X	0
1	0	0	1	0	X	0	0	X
1	0	1	1	1	X	0	1	X
1	1	0	1	1	X	0	X	0
1	1	1	0	0	X	1	X	1

Proceso de Diseño con FF JK

 


FIGURA 5-27

Mapas para las ecuaciones de entrada J y K

Proceso de Diseño con FF JK


 


FIGURA 5-18


Circuito secuencial con flip-flop JK

Proceso de Diseño con FF JK

- Flip Flop J-k

 

a) Diagrama de circuito

 

b) Símbolo gráfico

FIGURA 5-12
Flip-Flop JK

$$D = JQ' + K'Q$$

Proceso de Diseño con FF JK

OBTENCIÓN DIRECTA DE ECUACIONES

- $D_a = A' B X' + A B' X' + A B' X + A B X'$
- $D_a = J_a A' + K_a' A$
- SI $A = 0$ OBTENEMOS:
- $J_a = B X'$
- SI $A = 1$ OBTENEMOS:
- $K_a' = B' X' + B' X + B X' = B' (X' + X) + B X'$
- $K_a' = B' + (B X') = (B' + B) (B' + X') = B' + X'$
- LUEGO $K_a = B X$ (APLICANDO DE MORGAN)

Proceso de Diseño con FF JK

OBTENCIÓN DIRECTA DE ECUACIONES

- $D_b = A' B' X + A' B X + A B' X + A B X'$
- $D_b = J_b B' + K_b' B$
- SI $B=0$
- $J_b = A' X + A X = X$
- SI $B = 1$
- $K_b' = A' X + A X'$
-

Memoria RAM

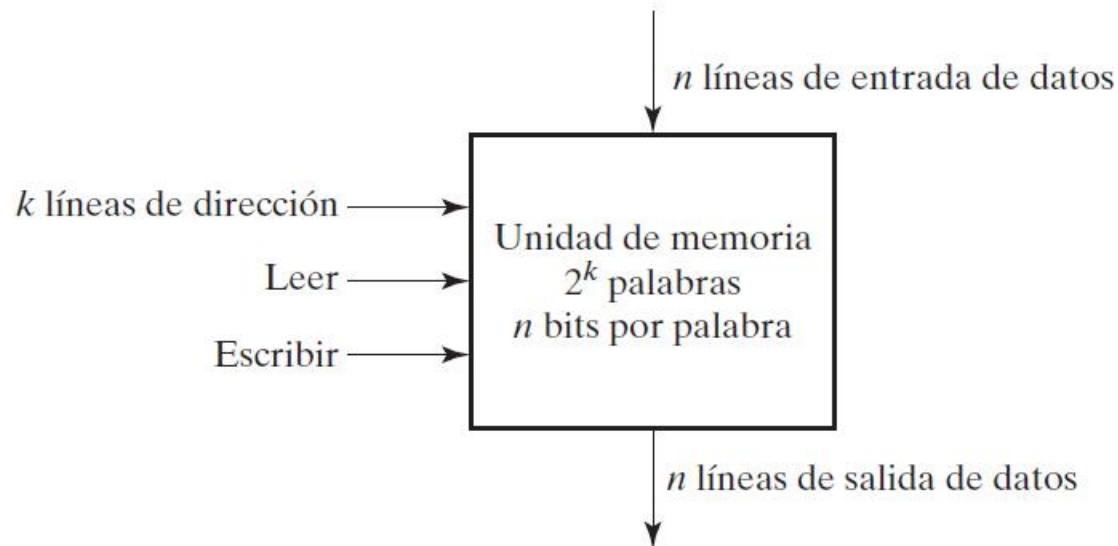


FIGURA 7-2


Diagrama de bloques de una unidad de memoria

Memoria RAM

Ejemplo HDL 7-1

```
//Operaciones de lectura y escritura de memoria.
//El tamaño de la memoria es 64 palabras de 4 bits c/u.
module memory (Enable,ReadWrite,Address,DataIn,DataOut);
    input  Enable,ReadWrite;
    input  [3:0] DataIn;
    input  [5:0] Address;
    output [3:0] DataOut;
    reg [3:0] DataOut;
    reg [3:0] Mem [0:63];           //Memoria de 64 x 4
    always @ (Enable or ReadWrite)
        if (Enable)
            if (ReadWrite)
                DataOut = Mem[Address]; //Leer
            else
                Mem[Address] = DataIn;  //Escribir
            else DataOut = 4'bz;         //Estado de alta impedancia
endmodule
```

Memoria RAM

 

a) Ciclo de escritura

Memoria RAM


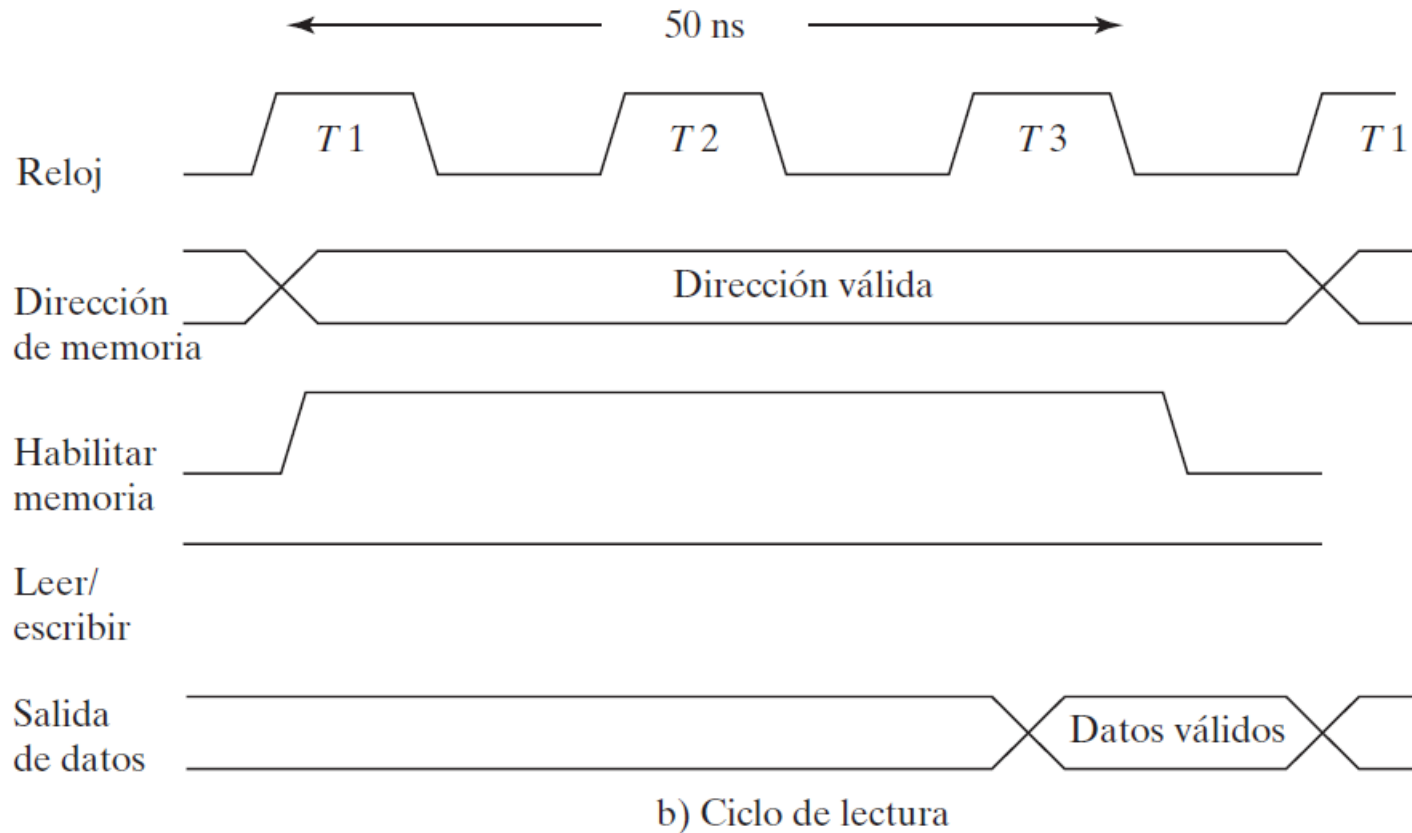



FIGURA 7-4

Formas de onda de temporización de un ciclo de memoria

Memoria RAM

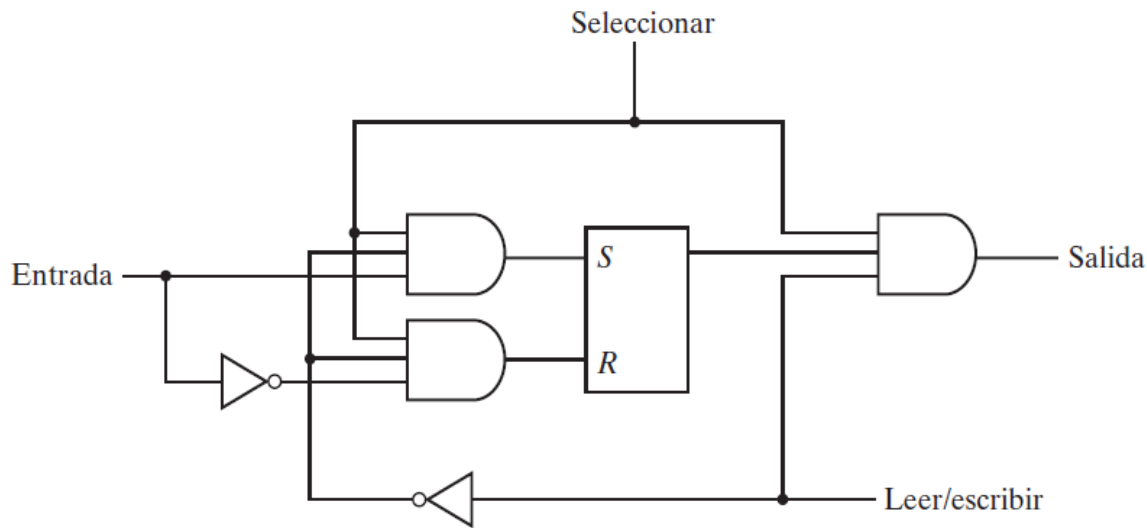

a) Diagrama lógico

 

b) Diagrama de bloques

FIGURA 7-5

Celda de memoria

Memoria RAM

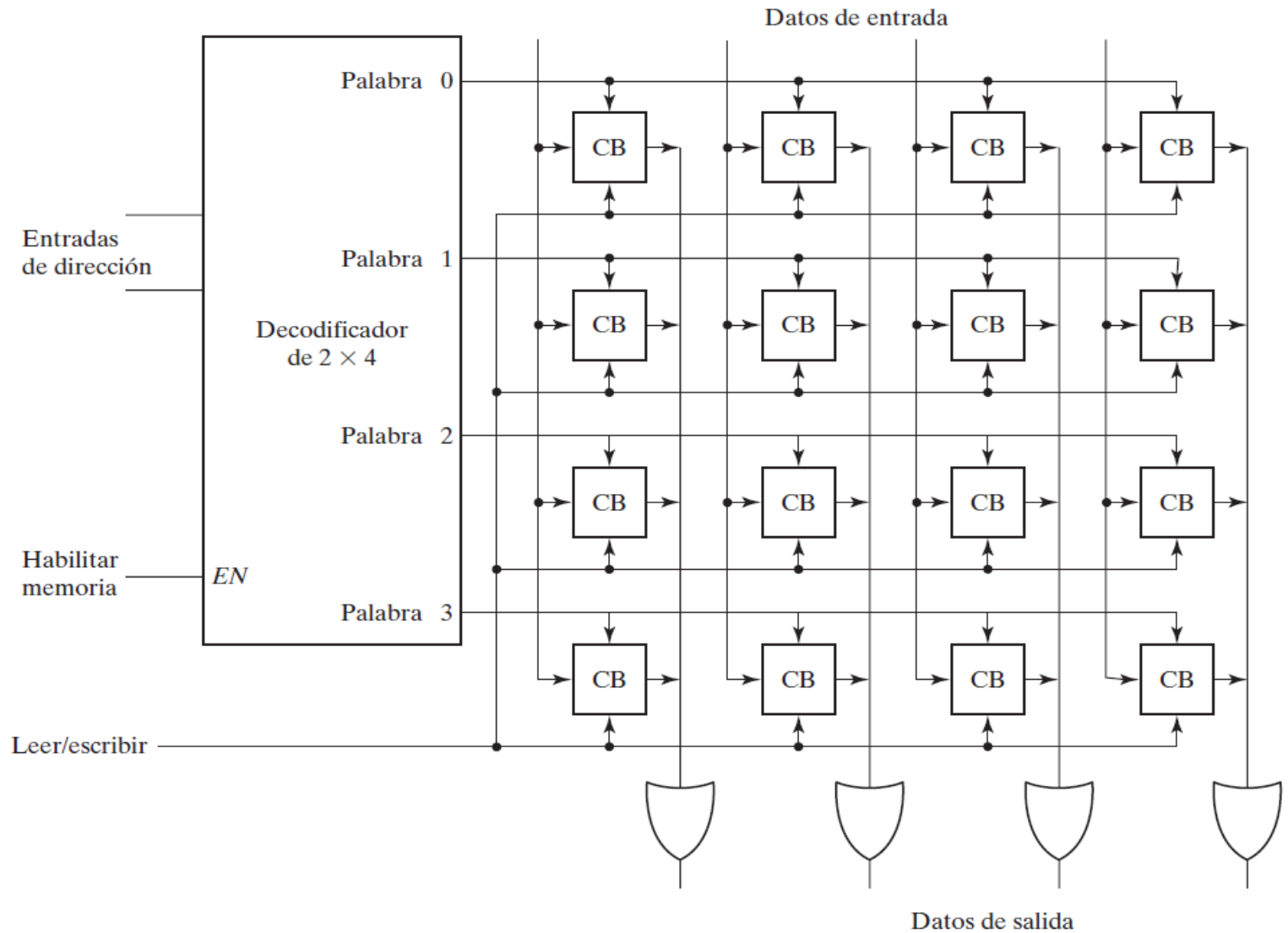


FIGURA 7-6
Diagrama de una RAM de 4×6

Memoria ROM

 


FIGURA 7-9

Diagrama de bloques de ROM

Memoria ROM

 


FIGURA 7-10

Lógica interna de una ROM de 32×8

Memoria ROM


 


FIGURA 7-11

Programación de la ROM según la tabla 7-3

Mapeo de Memoria

 

Maapeo de Memoria

Se pide:


Indicar el tamaño de cada bloque de memoria (RAM #1, #1, #2, #3, #4, #5) expresado en cantidad de palabras x ancho de palabra en bits.

Dibujar el mapa de memoria implementado, indicando la dirección de inicio y final de cada bloque.


Indicar si esta implementación presenta posiciones imagen o espejo. De ser así, indicar su ubicación en el mapa y a que bloque real corresponden.

Calcular la capacidad total (expresada en bytes) de memoria **implementado** (no se consideran las posiciones imagen)

Mapeo de Memoria

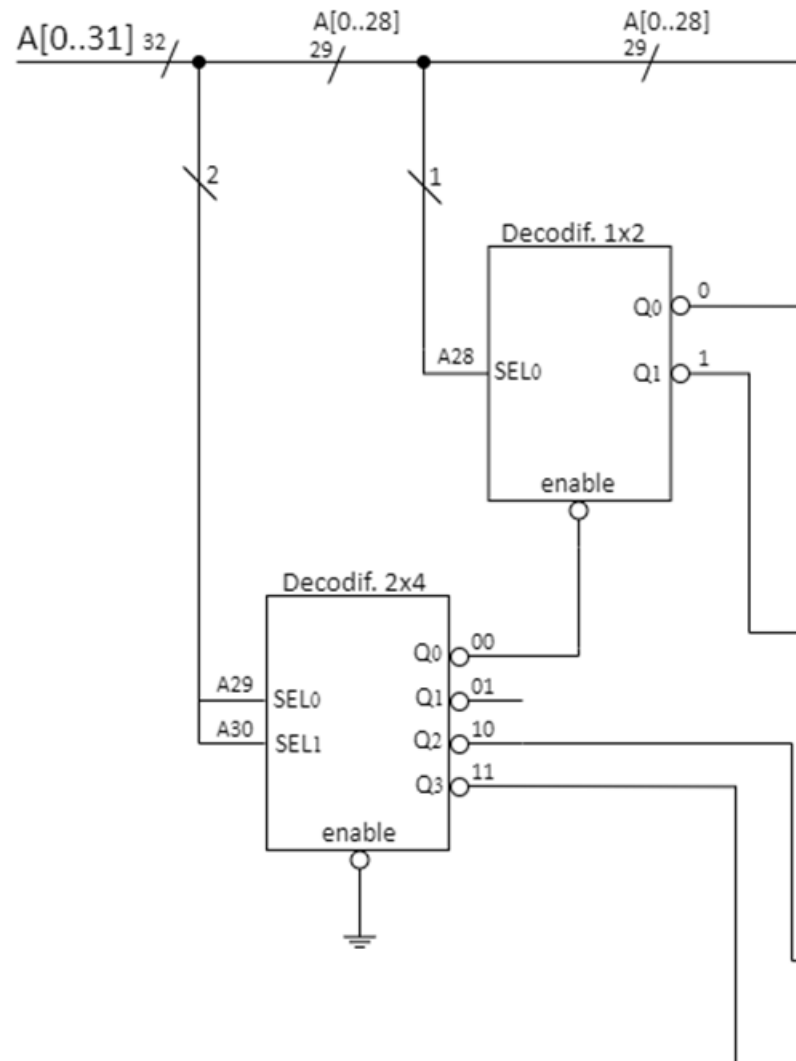

Mapeo de Memoria

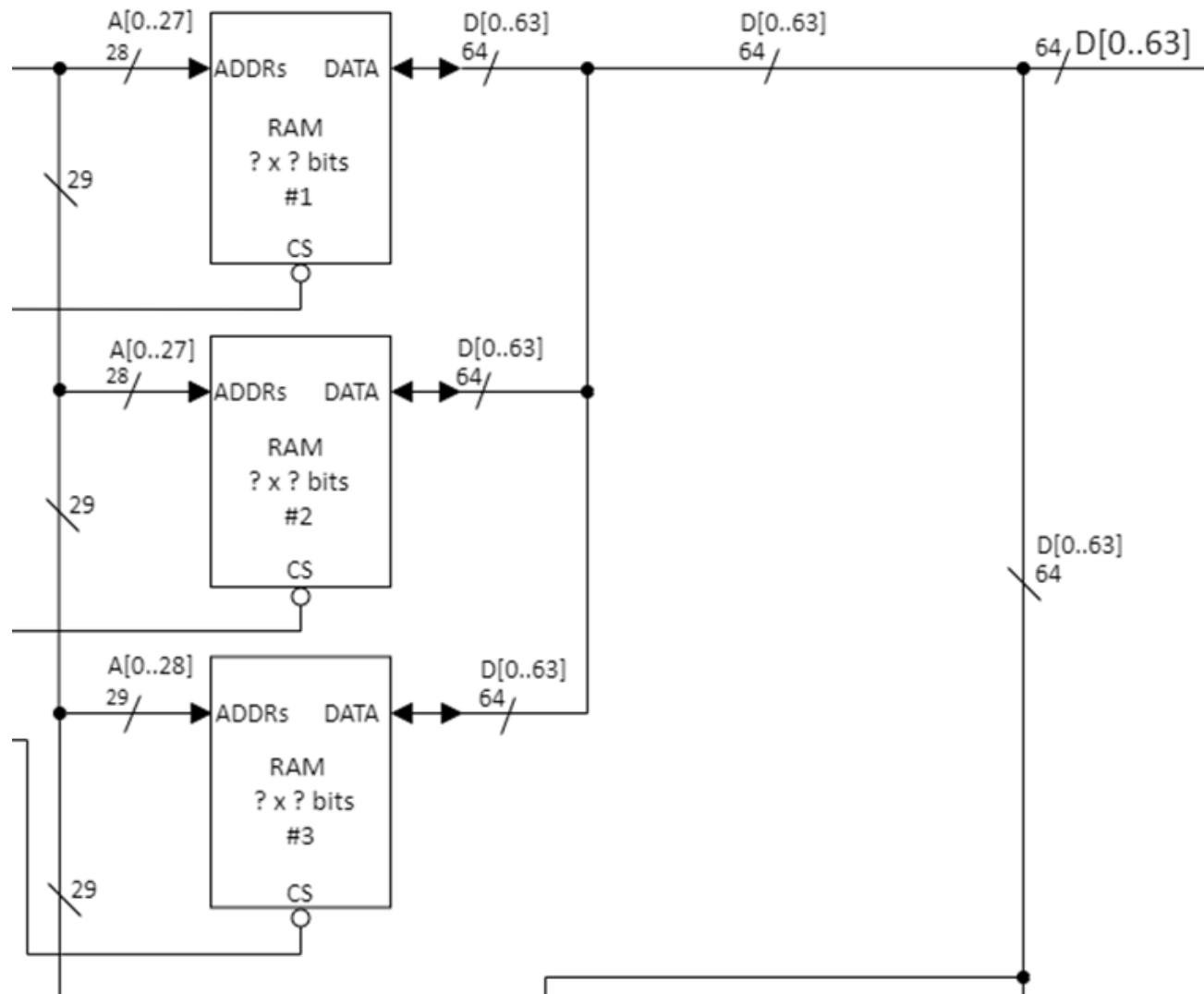

Mapeo de Memoria

